

Segunda Avaliação (P2) - Eletrônica B

nome: Bruna Carolina Andrade

ra: 1771671

1) Considere o circuito da Fig. 1. Considere $R_L = 1k\Omega$. Determine:

a) Frequência de inferior do circuito;

b) Frequência de corte superior do circuito, com:


i. $C_{wi} = 5pF$

ii. $C_{wo} = 7pF$

iii. $C_{be} = 15pF$

iv. $C_{bc} = 3pF$

v. $C_{ce} = 2pF$

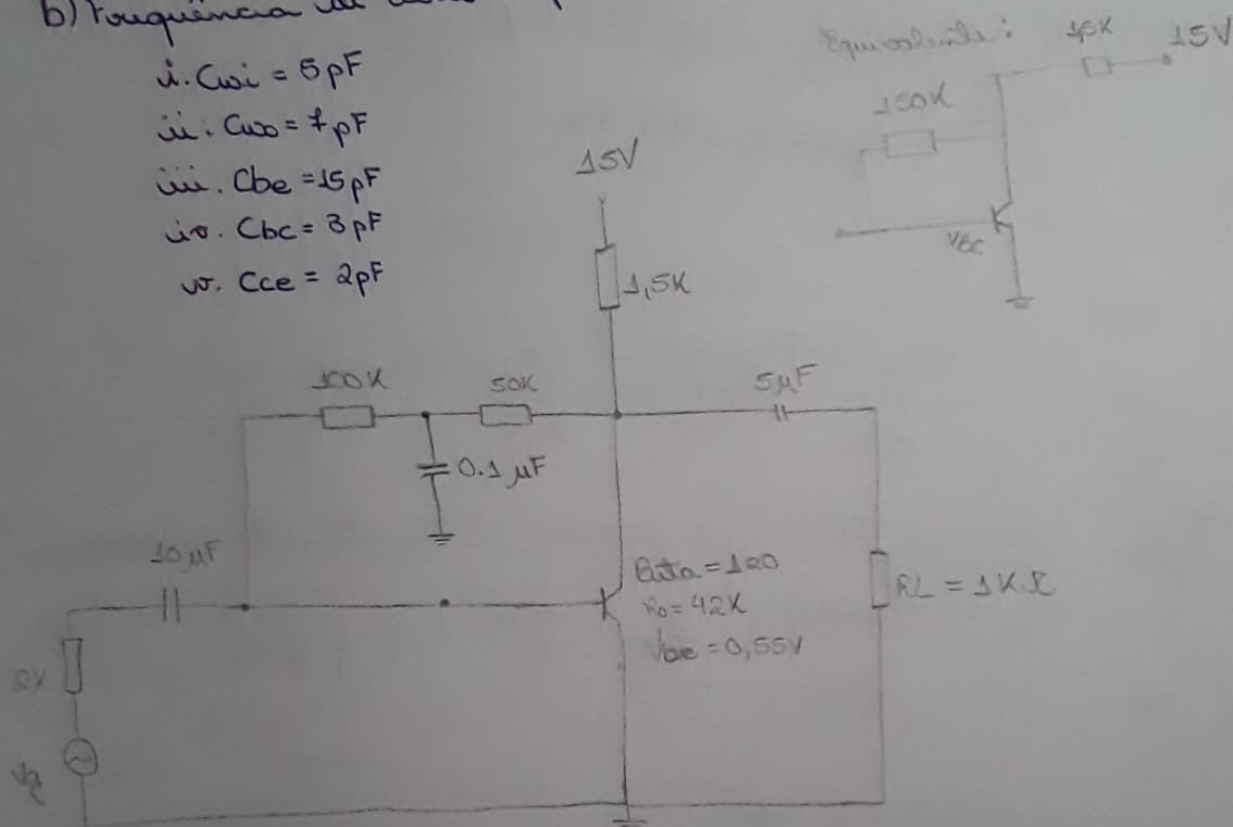


Análise CC:

$$15 - 1.5k \cdot I_E - 50k \cdot I_B - 100k \cdot I_B - V_{BE}$$

$$I_B = 43.589 \mu A \quad I_C = 5.230 mA \quad I_E = 5.274 mA$$
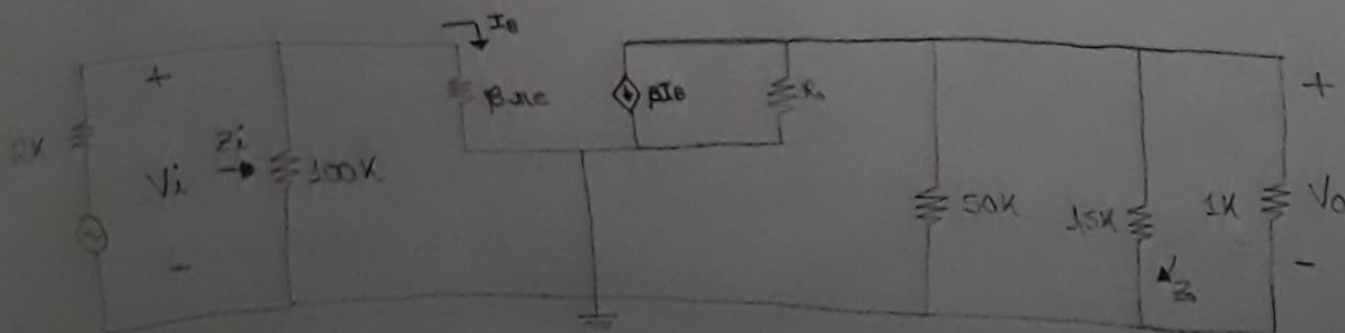
$$v_{ce} = \frac{26mV}{I_E} \rightarrow v_{ce} = \frac{26mV}{5.274} = 4.929 \Omega$$



$$Z_i = \frac{100k \cdot R_{be}}{100 + R_{be}}$$

$$Z_i = 588.002 \Omega$$

$$Z_o = R_0 // 50k // 1.5k$$


$$Z_o = 1.407 k\Omega$$

$$\Delta V = \frac{-\beta I_b (Z_o // 1k)}{I_b \cdot R_{be}}$$

$$\Delta V = -110.593$$

* Frequência de corte inferior: (para C_1, C_2 e C_3)


Para f_{c1} (C_2 e C_3 curto)

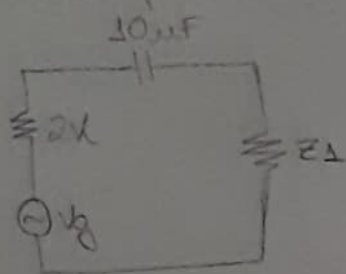

$$f_{c1} = \frac{1}{2\pi \cdot (Z_i + 2K) (10\mu)}$$

$$f_{c1} = 6,149 \text{ Hz}$$

Para f_{c2} (C_1 e C_3 curto)

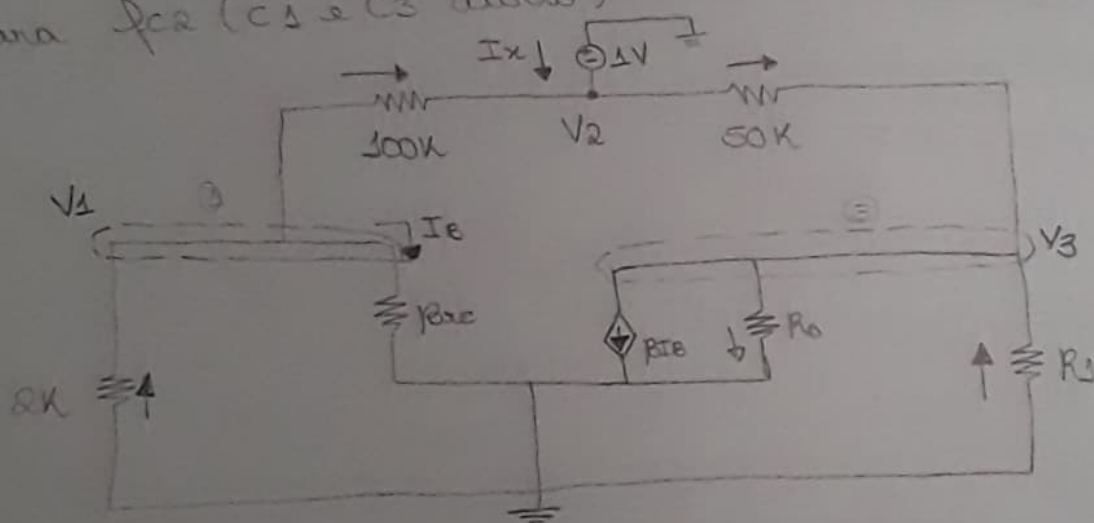

$$R_1 = 1,5 // 1K \quad I_B = \frac{V_1}{\beta R_E} \quad V_2 = 1V$$

no V_1 :

$$\frac{-V_1}{2K} = \frac{V_1 - V_2}{100K} + I_B$$

$$\frac{V_1 - V_2}{100K} + \frac{V_1}{\beta R_E} + \frac{V_1}{2K} = 0$$

$$V_1 = 4,544 \text{ mV}$$

no V_3 :

$$\frac{V_2 - V_3}{50K} - \frac{V_3}{R_1} = \frac{V_3}{R_0} + \beta \left(\frac{V_1}{\beta R_E} \right)$$

$$\frac{V_3}{R_0} + \frac{V_1}{\beta R_E} + \frac{V_3}{R_1} + \frac{V_3 - V_2}{50K} = 0$$

$$V_3 = -0,527 \text{ V}$$

na V_2 :

$$\frac{V_1 - V_2}{100K} + I_x = \frac{V_2 - V_3}{50K}$$

$$I_x + \frac{V_1 - V_2}{100K} + \frac{V_3 - V_2}{50K} = 0$$


$$I_x = 40,494 \mu A$$

$$Z_2 = \frac{1V}{I_x}$$

$$Z_2 = 24,695 K\Omega$$

$$f_{c2} = \frac{1}{2\pi(Z_2)(0,5\mu)} = 64,448 Hz$$

Para f_{c3} (C_1 e C_2 curtos)

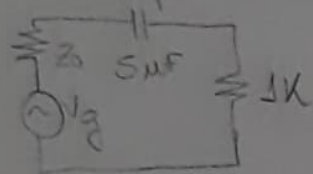

$$f_{c3} = \frac{1}{2\pi(Z_0 + 1K)(5\mu)} = 13,224 Hz$$


* Frequência de corte superior:

$$C_{mi} = (1 - A_V) \cdot C_{bc} \Rightarrow C_{mi} = 358,779 pF$$

$$C_{mo} = (1 - 1/A_V) \cdot C_{bc} \Rightarrow C_{mo} = 3,025 pF$$

$$C_i = C_{wi} + C_{be} + C_{mi} \Rightarrow C_i = 378,779 pF$$
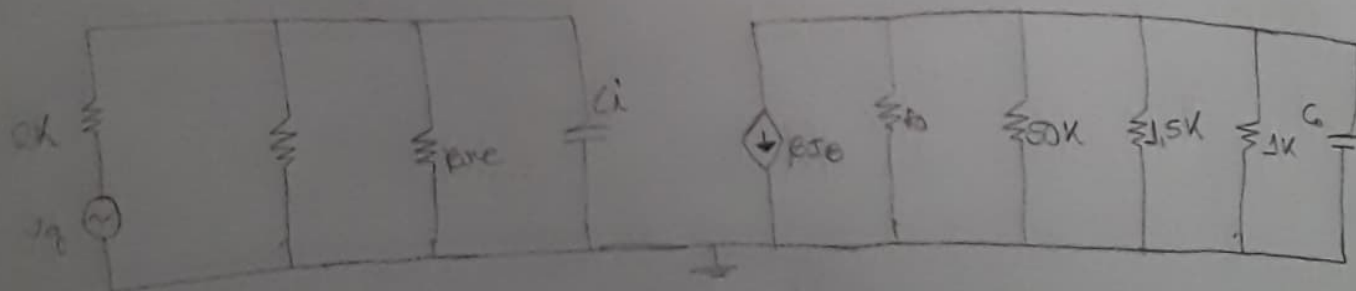
$$C_o = C_{wo} + C_{ce} + C_{mo} \Rightarrow C_o = 12,025 pF$$



Impedância C_i

$$R_i = 2K // 100K // 100K$$

f_c entrada:

$$f_{ci} = \frac{1}{2\pi \cdot R_i \cdot C_i} = 924,676 KHz$$

Impedância C_o

$$R_o = 100K // 100K // 100K$$

f_c saída:

$$f_{co} = \frac{1}{2\pi \cdot R_o \cdot C_o} = 22,642 MHz$$

Logo:

Frequência de corte inferior: 64,448 Hz

Frequência de corte superior: 924,676 KHz

