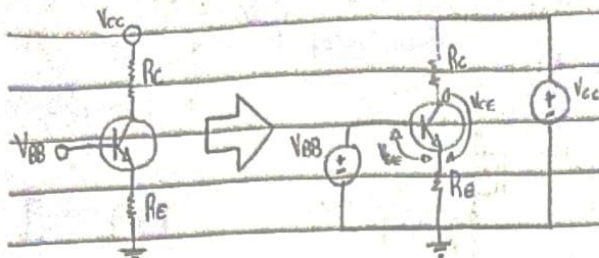


Daniel Augusto Müller

1) $V_{CC} = 12V$, $V_{BB} = 3,3V$, $R_C = 1,8k\Omega$, $R_E = 1,2k\Omega$, $\beta = 100$



$$-V_{BB} + V_{BE} + R_E i_E = 0$$

$$i_E = (1 + \beta) i_B$$

$$i_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E(1 + \beta)}$$

$$i_B = 21,45 \mu A$$

$$i_E = 2,156 mA$$

$$-V_{CC} + R_C i_C + V_{CE} + R_E i_E = 0$$

$$i_C = \beta i_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C i_C - R_E i_E$$

$$i_C = 2,145 mA$$

$$V_{CE} = 5,54 V$$

$$V_C = V_{CC} - R_C i_C$$



$$V_C = 8,139 V$$

$$V_{CE(sat)} = 12 V$$


$$V_E = R_E i_E$$

$$V_E = 2,599 V$$

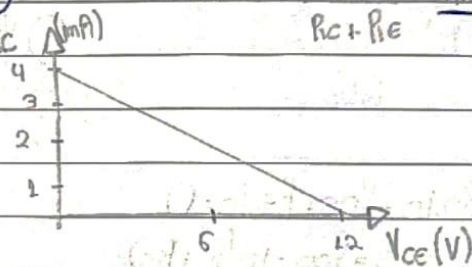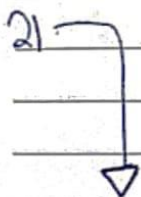
$$i_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = 4 mA$$



Simplificando o circuito:

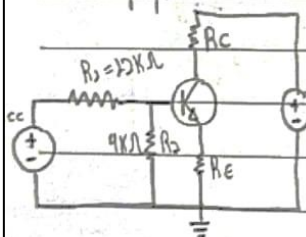

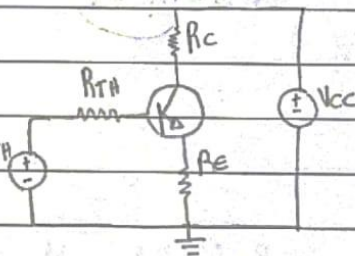utilizando o R_{TH} e V_{TH} →
 $\beta = 100$
 $V_{CC} = 12V$, $R_C = 1,8k\Omega$, $R_E = 1,2k\Omega$



$$R_{TH} = R_1 || R_2 = 3k\Omega$$

$$V_{TH} = \frac{V_{CC} \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 4,5V$$

$$-V_{TH} + R_{TH} i_B + V_{BE} + R_E (1 + \beta) i_B = 0$$

$$i_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + R_E(1 + \beta)}$$

$$i_B = 24,595 \mu A$$

Continuando 2)

Daniel Augusto Muller

$$i_B = 24,595 \mu A$$

$$i_C = 2,46 \text{ mA}$$

$$i_E = 2,48 \text{ mA}$$


$$-V_{CC} + R_C i_C + V_{CE} + R_E i_E = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC}$$

$$V_{CE} = 1,82 \text{ V}$$



$$R_C i_C + R_E i_E$$

$$V_{CE(\text{cont})} = 1,8 \text{ V}$$

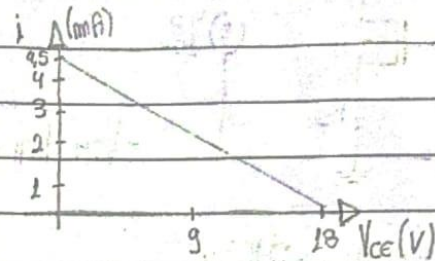

$$i_C(\text{SAT}) = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = 4,5 \text{ mA}$$

3) Redimensionando

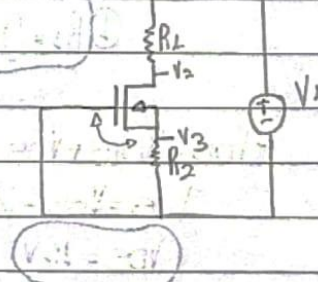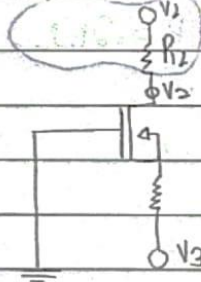

$$\begin{aligned} V_2 &= 14 \text{ V} \\ R_1 &= 2,2 \text{ K}\Omega \\ R_2 &= 1,2 \text{ K}\Omega \\ i_{DSS} &= 6 \text{ mA} \\ V_p &= -6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$V_{GS} + R_S i_D = 0$$

$$V_{GS} = 1,1 \text{ K} i_D$$

$$V_{GS} = 1,1 \text{ K} \cdot 2,17 \text{ mA} = 2,387 \text{ V}$$

$$i_D = i_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2 \quad i_D = 6 \text{ mA} \left(1 - \frac{1,1 \text{ K} i_D}{-6} \right)^2 = 6 \text{ mA} \left(1 - 2,2 \text{ K} i_D + \frac{1,21 \text{ K}^2 i_D^2}{6} \right)$$

$$i_D = 6 \text{ mA} - 2,2 i_D + 201,667 i_D^2$$

$$201,667 i_D^2 - 3,2 i_D + 6 \text{ mA} = 0$$

$$i_D' = 137 \text{ mA}$$

$$i_D'' = 2,17 \text{ mA} \quad \leftarrow \text{utilizar o menor}$$

$$V_D + R_L i_D - V_2 = 0$$

$$V_D = V_2 - R_L i_D$$


$$V_D = 9,226 \text{ V}$$

$$V_3 = R_S i_D$$

$$V_3 = 2,387 \text{ V}$$

Daniel Augusto Müller

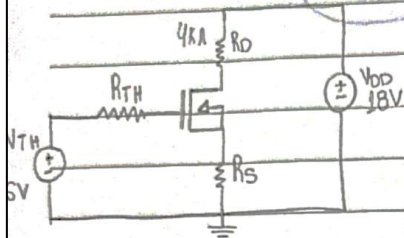4) Redesenhando e utilizando V_{TH}/R_{TH} $i_d = K(V_{GS} - V_T)^2$



Considerando o ponto de operação do gráfico em $V_{GS} = 4V$ e $i_D = 1mA$

$$-V_{TH} + R_{TH} \cdot i_D + V_{GS} + R_S \cdot i_D = 0$$

$$K = \frac{i_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_T)^2} = 5,102 \mu$$

Quando $i_D = 0$

$$V_{TH} = V_{GS} = 6V$$

Quando $V_{GS} = 0$

$$R_S = V_{TH}$$

$$V_{TH} = \frac{V_{DD} \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 = 2M\Omega$$

$$R_S = 2K\Omega$$

$$R_2 = \left(\frac{V_{DD} - V_{TH}}{V_{TH}} \right) R_1$$

$$-V_{DD} + R_D i_D + V_{DS} + R_S i_D = 0$$

$$V_{DS} = V_{DD} - i_D (R_D + R_S)$$

$$V_{DS} = 12V$$

$$V_D = V_{DD} - R_D i_D$$

$$V_D = 14V$$

$$V_S = R_S i_D$$

$$V_S = 2V$$