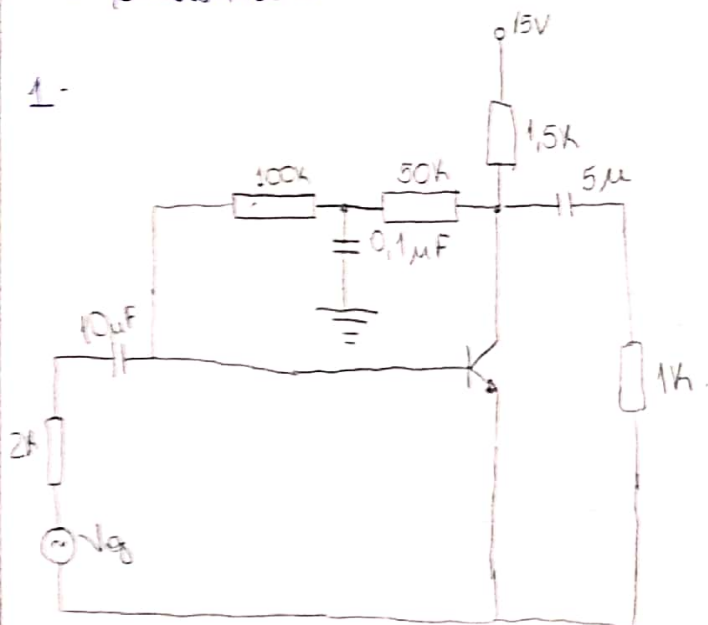


Nome: Fernanda N. da Silva

RA: 1836960

P2 - Eletrônica B

1-




$$\beta = 120$$

$$R_0 = 42k$$

$$V_{be} = 0,55V$$

1ª) Análise CC

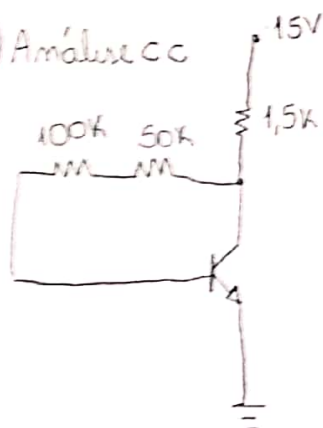

malha base-emissor

$$-15 + 1,5k(I_b + I_c) + 50k I_b + V_{be} = 0$$

$$-0,55 + 15 = 151,5k I_b + 1,5k I_c$$

$$14,45 = 151,5k I_b + 1,5k I_b$$

$$\frac{14,45}{331,5k} = I_b = 43,590 \mu A$$

$$I_c = \beta I_b = 5,231 mA$$


$$I_e = 5,274 mA$$

malha coletor-emissor



$$-15 + 1,5k(I_b + I_c) + V_{ce} = 0$$

$$V_{ce} = 7,066 V$$

$$R_e = \frac{26m}{I_e} = 4,930 \Omega$$

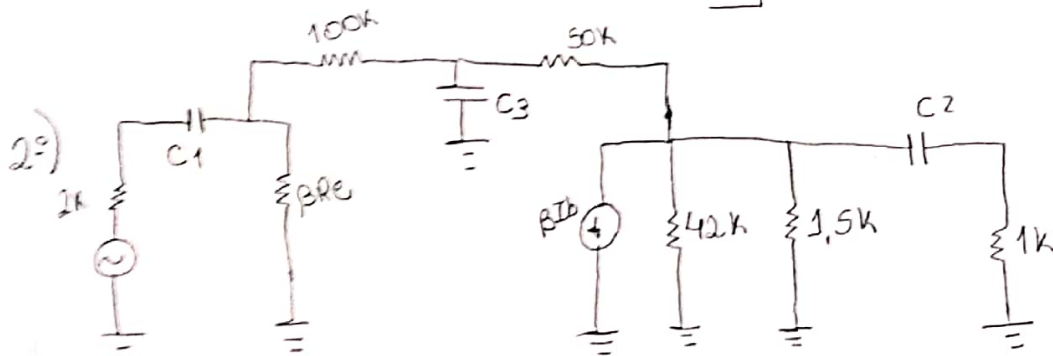


Fazendo análise do C1 (C2 e C3 em curto)

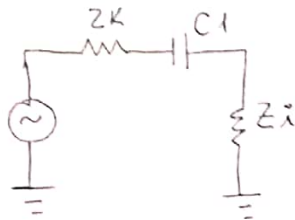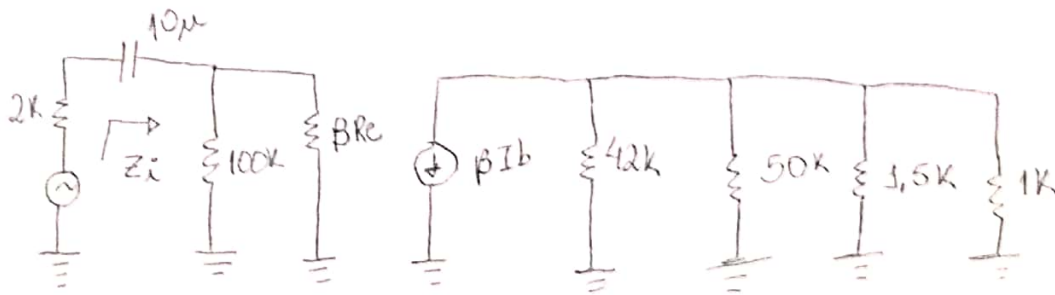

$$\varphi_{C1} = \frac{1}{2\pi(2k + Z_i)C1} = 61,149 \text{ Hz}$$


$$Z_i = 100k // \beta Re = 588,121 \Omega$$

Fazendo análise do C2 (C1 e C3 em curto)

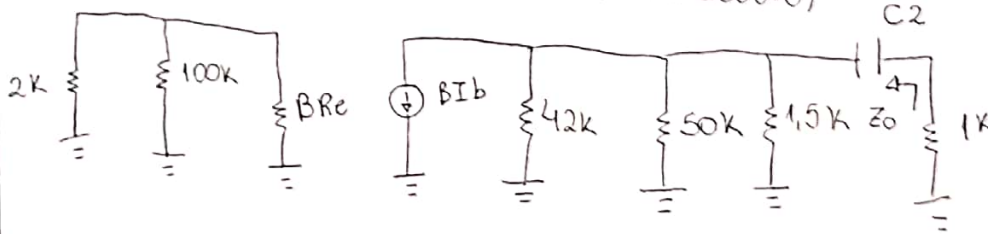



$$Z_o = 1,5k // 50k // 42k$$

$$Z_o = 1,408k \Omega$$

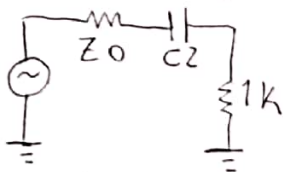

$$\varphi_{C2} = \frac{1}{2\pi(1k + Z_o)C2} = 13,219 \text{ Hz}$$

Fazendo análise do C3 (C1 e C2 em curto)

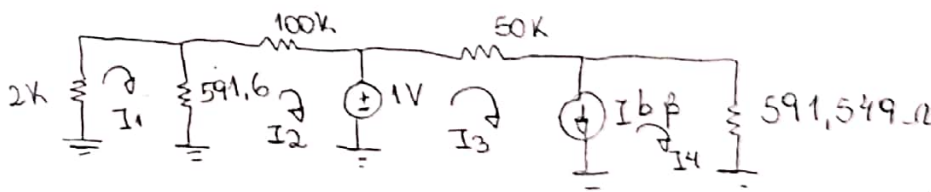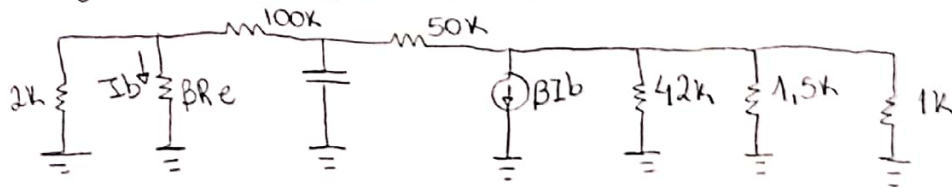

$$\begin{cases} I_1 = -2,272 \mu A \\ I_2 = -9,955 \mu A \\ I_3 = 30,545 \mu A \\ I_4 = -0,891 \text{ mA} \end{cases}$$

$$I_x = I_3 - I_2$$

$$Z_3 = \frac{1}{I_3 - I_2} = 24,691k \Omega$$

$$* 2k I_1 + 591,6 I_1 - 591,6 I_2 = 0$$

$$** 591,6 I_2 - 591,6 I_1 + 100k I_2 + 1 = 0$$

$$*** -1 + 50k I_3 + 591,549 \cdot I_4 = 0$$


$$**** = S.M$$

$$I_3 - I_4 = \beta I_b$$

$$-\beta I_1 + \beta I_2 + I_3 - I_4 = 0$$

$$(I_b = I_1 - I_2)$$

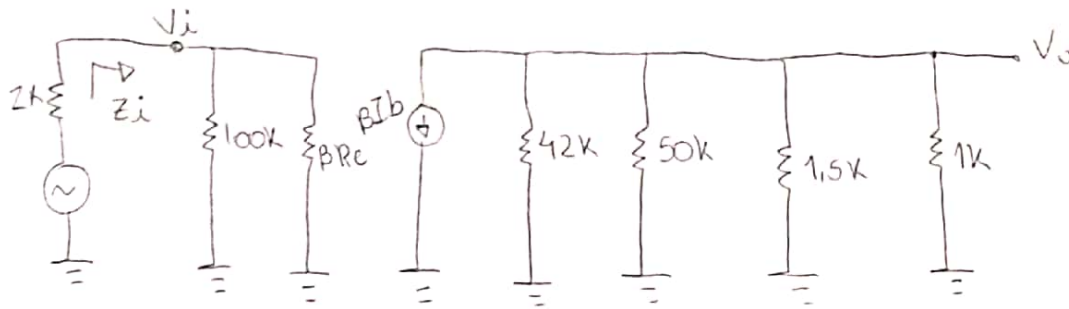
$$f_{C3} = \frac{1}{2\pi \cdot 24,691 \text{ K} \cdot 0,1 \mu} = 64,458 \text{ Hz} \rightarrow \text{frequência inferior}$$



$$Z_i = 588,121 \Omega$$

$$Z_o = 1,408 \text{ K} \Omega$$
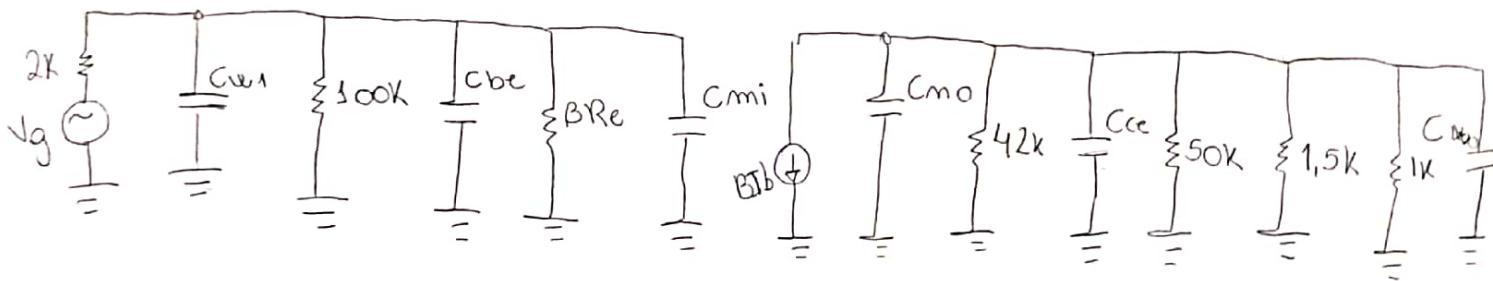
$$\Delta V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta I_b \cdot [Z_o // 1 \text{ K}]}{\beta R_e \cdot I_b} = -\frac{[Z_o // 1 \text{ K}]}{R_e} = -118,604$$



$$C_{mi} = (1 - \Delta V) \cdot C_{bc} = (1 + 118,604) \cdot 3 \text{ p} = 358,812 \text{ pF}$$

$$C_{mo} = \left(1 - \frac{1}{\Delta V}\right) C_{bc} = 3,025 \text{ pF}$$

$$C_i = C_{wi} + C_{be} + C_{mi} = 378,812 \text{ pF}$$

$$C_o = C_{mo} + C_{ce} + C_{bo} = 12,025 \text{ pF}$$

Form  $C_i$ :

$$R_i = Z_i // 2 \text{ K} = 454,477 \Omega$$

$$f_{Ci} = \frac{1}{2\pi \cdot 454,477 \cdot 378,812 \text{ pF}} = 924,152 \text{ KHz}$$

frequência superior

Form  $C_o$ :

$$R_o = Z_o // 1 \text{ K} = 584,718 \Omega$$

$$f_{Co} = \frac{1}{2\pi \cdot 584,718 \cdot 12,025 \text{ pF}} = 22,635 \text{ MHz}$$

