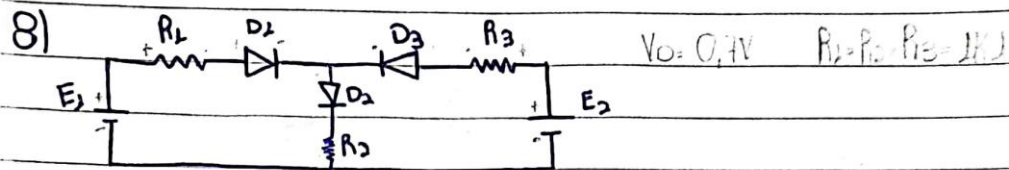


## Lista Diodes



a)  $V_1 = E_1 - I_{R1} \cdot R_1 - V_{D1}$      $I_{R2} = \frac{V_1 - V_{D2}}{R_2}$      $I_{R2} = 2 \cdot I_{R1}$  ↘



$I_{R1} = \frac{E_1 - V_{D1} - V_{D2}}{2R_1 + R_2} = \frac{10 - 0.7 - 0.7}{4000 - 1000} = 2.8667 \text{ mA} = I_{R3}$      $I_{R2} = 5.73 \text{ mA}$

b)  $E_2 > E_1$ ,  $D_1$  reverse,  $D_2$  &  $D_3$  directly polarized  $\therefore I_{R1} = 0A$

$I_{R3} = \frac{E_2 - V_{D3} - V_{D2}}{R_3 + R_2} = \frac{10 - 1.4}{2000} = 4.3 \text{ mA} = I_{R2}$

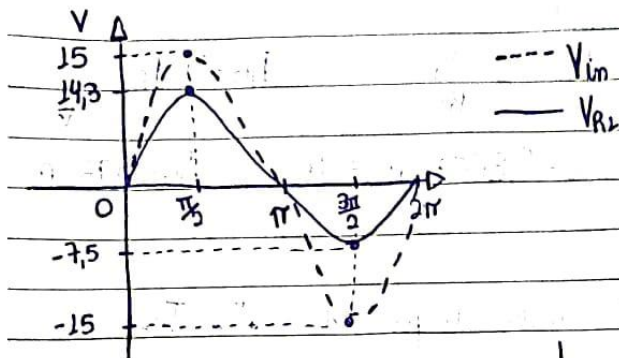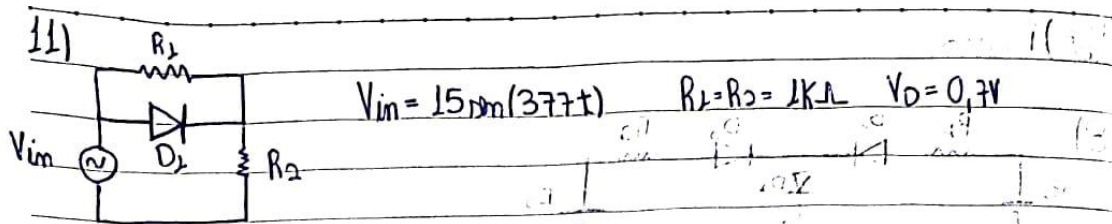c)  $E_1 > E_2$ ,  $D_3$  reverse,  $D_2$  &  $D_1$  directly polarized  $\therefore I_{R3} = 0A$

$I_{R1} = \frac{E_1 - V_{D1} - V_{D2}}{R_1 + R_2} = \frac{5 - 1.4}{2000} = 1.8 \text{ mA} = I_{R2}$



$0 \leq V_{in} \leq 1,4$  diodo não conduz

$$V_{in} = V_{R1} + V_{R2}$$

$$\hookrightarrow V_{R1} = V_{R2}$$

$$V_{in} = 2V_{R2}$$

Como  $V_{in} = 2V_{R2}$

$$V_{R2} = \frac{V_{in}}{2}$$

$1,4 \leq V_{in} \leq 15$  diodo conduz

$$V_{in} = V_{R2} + 0,7$$

$$V_{R2} = V_{in} - 0,7$$

$-15 \leq V_{in} \leq 0$  diodo reversamente polarizado

$$V_{in} = V_{R1} + V_{R2} \therefore V_{R1} = V_{R2} \rightarrow V_{R2} = \frac{V_{in}}{2}$$