

Fonte	10V
R1	971 Ohms
R2	9,9k Ohms

Experimento 1				
Fonte			Diodo	
Tensão Máx	Tensão Mín	Tensão Pico a Pico	Tensão Máx	Tensão Mín
9,998939V	9,998939V	19,997878V	5,001733V	-0,7899094V

Fonte	10V
R1	971 Ohms
R2	980 Ohms

Experimento 2				
Fonte			Diodo	
Tensão Máx	Tensão Mín	Tensão Pico a Pico	Tensão Máx	Tensão Mín
9,999997V	-9,988434V	19,988431V	4,918344V	-0,7872036V