

Determinar:

a)  $V_o$ 

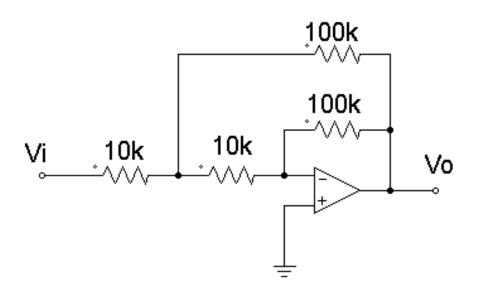


Determinar:

a)  $I_L$ 

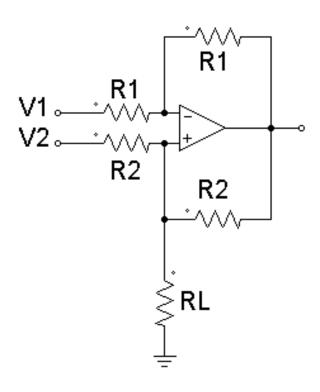

Determinar:

a)  $V_2$ 

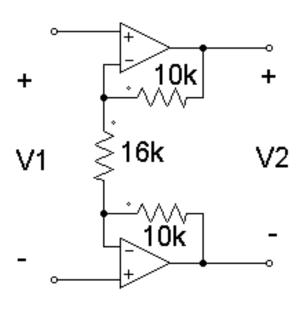

Determinar:

a)  $V_o$ 

