

Nome: Fernanda N. da Silva


RA 1836960

P3 - Eletrônica B

2)

Circuito 1

Circuito 3

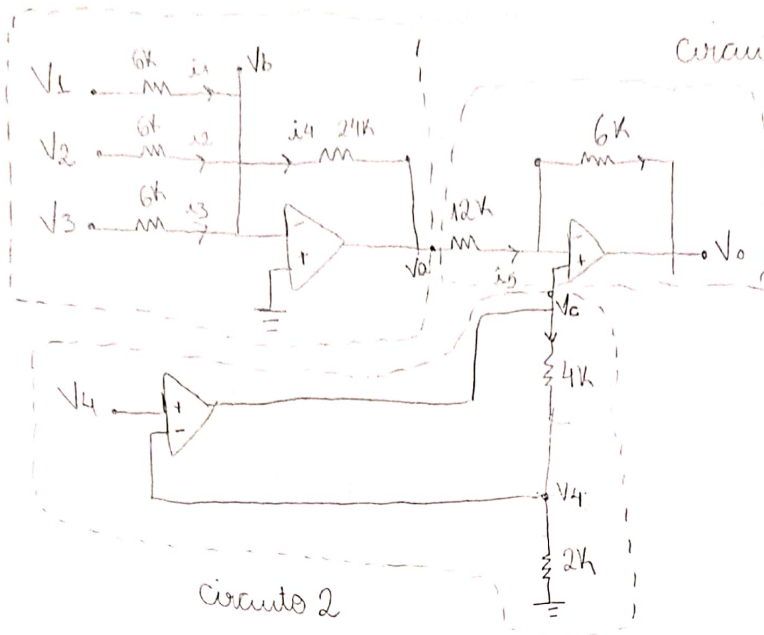

Circuito 1:

$$\frac{V_1 - 0}{6k} + \frac{V_2 - 0}{6k} + \frac{V_3 - 0}{6k} - \frac{0 - V_a}{24k} = 0$$

$$\frac{V_1}{6k} + \frac{V_2}{6k} + \frac{V_3}{6k} = -\frac{V_a}{24k}$$

$$-\frac{24k}{6k} (V_1 + V_2 + V_3) = V_a \rightarrow \boxed{-4(V_1 + V_2 + V_3) = V_a}$$

Circuito 2

$$\frac{V_4 - V_c}{4k} + \frac{V_4}{2k} = 0$$

$$\frac{V_4}{4k} + \frac{V_4}{2k} = \frac{V_c}{4k}$$

$$\frac{V_4}{4k} + \frac{2V_4}{4k} = \frac{V_c}{4k} \rightarrow \boxed{V_c = 3V_4}$$

Circuito 3

$$\frac{V_a - V_c}{12k} - \frac{V_c - V_o}{6k} = 0$$

$$\frac{V_a - V_c}{12k} = \frac{V_c - V_o}{6k}$$

$$\frac{6k}{12k} (V_a - V_c) = V_c - V_o$$


$$\frac{1}{2} (V_a - V_c) - V_c = -V_o$$

$$\frac{V_a}{2} - \frac{V_c}{2} - V_c = -V_o$$

$$2V_o = 3V_c - V_a$$

$$2V_o = 9V_4 + 4(V_1 + V_2 + V_3)$$

$$V_o = 2V_1 + 2V_2 + 2V_3 + 4.5V_4$$

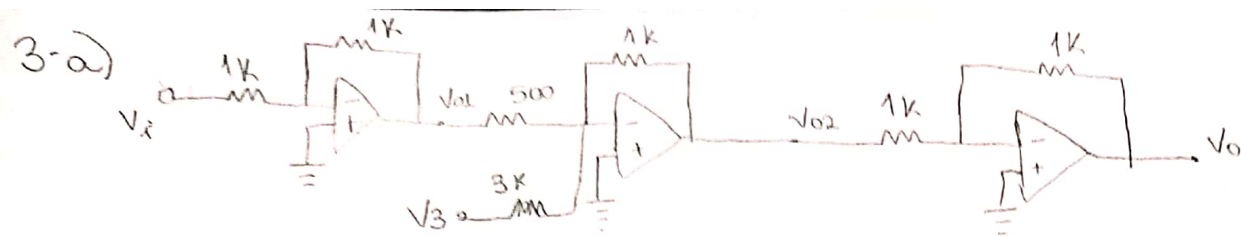

$$\frac{V_i}{1k} = -\frac{V_{01}}{1k}$$

$$V_{01} = -V_i$$

$$\frac{V_{01}}{0.5k} + \frac{V_3}{3k} = -\frac{V_{02}}{1k}$$

$$2V_{01} + \frac{V_3}{3} = -V_{02}$$


$$V_{02} = -2V_{01} + \frac{V_3}{3}$$

$$V_{02} = 2 \cdot V_i - \frac{V_3}{3}$$

$$\frac{V_{02}}{1k} = -\frac{V_o}{1k}$$

$$V_o = -V_{02}$$

$$V_o = -2V_i + \frac{V_3}{3}$$

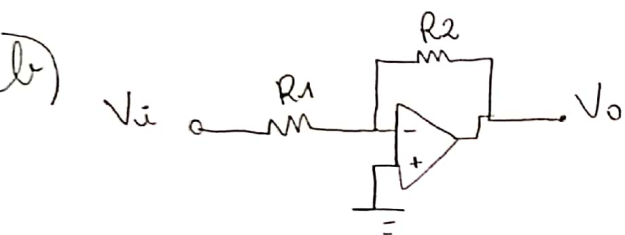

$$\frac{V_i}{R_1} = -\frac{V_o}{R_2}$$

$$R_1 = 11k$$


$$R_2 = 12k$$

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_i$$

$$V_o = -\frac{12k}{11k} \cdot V_i$$

$$V_o = -\frac{12}{11} \cdot V_i$$

c)

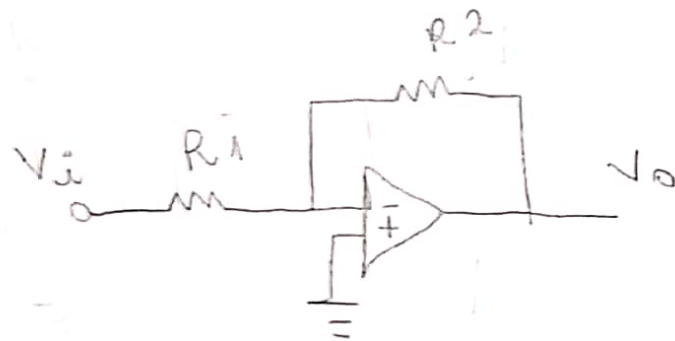

se $V_i = -15$, temos:

$$\frac{V_i}{R_1} = -\frac{V_o}{R_2}$$

$$V_o = -V_i \frac{R_2}{R_1}$$

$$9,6 = -(-15) \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 0,64$$

$$\begin{aligned} R_2 &= 0,64 \cdot R_1 \\ R_1 &= 10K \\ R_2 &= 6,4K \end{aligned}$$

com isso:

$$V_i = -15 ; V_o = 9,6V$$