


Daniel Augusto Muller RA: 2039834

Muller

1)

$$V(t) = V_s + (V_0 - V_s)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = R_{Th} \cdot C$$

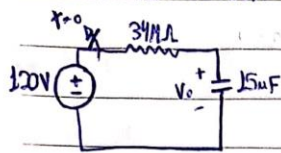

$$\textcircled{1} V_0 = 0V$$

$$\textcircled{2} V_{\infty} = 120V$$

$$\textcircled{3} \tau = R_{Th} \cdot C = 34M\Omega \cdot 15\mu F = 510ms$$

$$\textcircled{4} V(t) = 120 + 120e^{-\frac{t}{510}}$$

$$85,6 = 120 + 120e^{-\frac{t}{510}}$$

$$e^{-\frac{t}{510}} = -0,285$$

$$\ln e^{-\frac{t}{510}} = \ln(-0,285)$$

$$-\frac{t}{510} = -1,245$$

$$t = 637,4ms$$


$$V = \frac{S}{t} = \frac{4000}{637,4} = 6,27m/s$$

Daniel Augusto Müller

RA: 2039834

Müller

2)

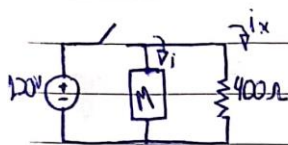

$$L = 50H$$

$$R = 100\Omega$$



$$9\mu = (+1)$$

$$i(t) = i_0 e^{-t/\tau}$$

$$i(0^+) = i(0^-)$$

$$i_0 = \frac{V}{R} = \frac{120V}{100\Omega}$$

$$i_0 = 1,2A$$

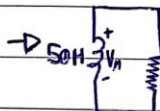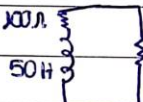

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{50}{500} = \frac{1}{10}$$

$$V_L = V_R$$

$$50 \frac{di}{dt} = 500$$

$$\frac{di}{dt} = 10$$

$$p/t = 298ms$$

$$i(298ms) = 60,951mA$$

$$50H = 1500$$

$$m = 20$$


$$i(t) = 1,2e^{-10t}$$

Daniel Augusto Müller

RA: 2039834

Müller

3)

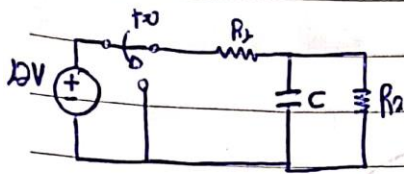


$R_1 = 6\text{ k}\Omega$   $R_2 = 3\text{ k}\Omega$

$C = 100\text{ }\mu\text{F}$


$i(t) = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

$t < 0$

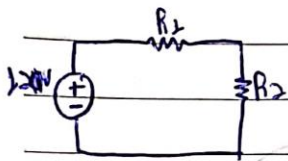

$i_0 = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{12\text{ V}}{9\text{ k}\Omega} = \frac{4}{3}\text{ mA}$

$t > 0$

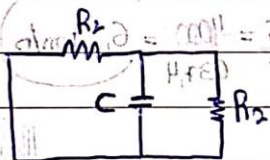


$R_{eq} = R_1 \parallel R_2 = 2\text{ k}\Omega$

$\tau = R_{Th} \cdot C = 2\text{ k}\Omega \cdot 100\text{ }\mu\text{F} = 0,2\text{ s}$

Substituindo em ①

$i(t) = \frac{4}{3} e^{-\frac{t}{0,2}}\text{ mA}$


4)

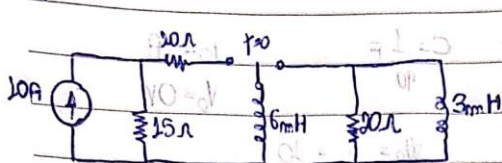

$$i(t) = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$t < 0$

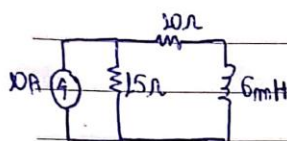

$$i_0 = \frac{15}{15+20} \cdot (10A) = 6A$$

$t > 0$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2mH}{20\Omega} = 100\mu s$$

$$L_{eq} = \frac{6}{3} = 2mH$$

Logo,

$$i(t) = 6e^{-10000t}$$




Daniel Augusto Müller

RA: 2039834

Müller

5)

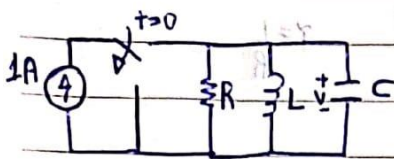

$$R = 1 \Omega$$

$$L = 0,4 \text{ H}$$

$$C = \frac{1}{40} \text{ F}$$

$$i_0 = 1 \text{ A}$$

$$V_0 = 0 \text{ V}$$

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = 20$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10$$

$\alpha > \omega_0$  Sobramontido

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$V(t) = K_1 e^{-2,679t} + K_2 e^{-37,32t}$$

$$s_1 = -2,679$$

$$V(0) = K_1 + K_2 = 0$$

$$s_2 = -37,320$$

$$\frac{dV(0)}{dt} = -2,679K_1 - 37,32K_2$$

$$\frac{dV(0)}{dt} = \left[ -\frac{(R i_0 + V_0)}{RC} \right] = -40$$

$$\begin{cases} K_1 + K_2 = 0 \\ -2,679K_1 - 37,32K_2 = +40 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2,679K_1 + 2,679K_2 = 0 \\ -2,679K_1 - 37,32K_2 = -40 \end{cases}$$

$$-34,641K_2 = -40$$

$$K_2 = 1,1547$$

então

$$K_1 = -1,1547$$

logo,

$$V(t) = -1,1547 e^{-2,679t} + 1,1547 e^{-37,32t}$$