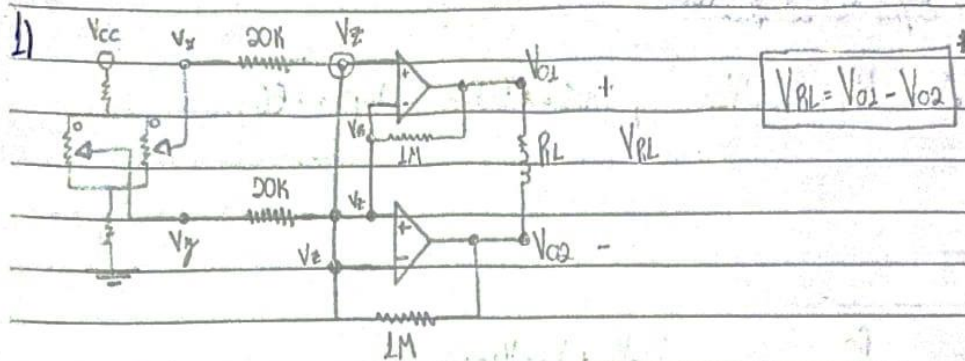


Prova 3

Daniel Augusto Müller

RA: 2039834



Para $V_z = 1$

$$\frac{V_z - V_x}{20K} + \frac{V_z - V_{o2}}{1M} = 0$$

$$50(V_z - V_x) + V_z - V_{o2} = 0$$

$$V_{o2} = 51V_z - 50V_x$$

Para $V_z = 2$

$$\frac{V_z - V_y}{20K} + \frac{V_z - V_{o1}}{1M} = 0$$

$$50(V_z - V_y) + V_z - V_{o1} = 0$$


$$V_{o1} = 51V_z - 50V_y$$

Substituindo em V_{RL}

$$V_{RL} = (51V_z - 50V_y) - (51V_z - 50V_x)$$

$$V_{RL} = 50(V_x - V_y)$$

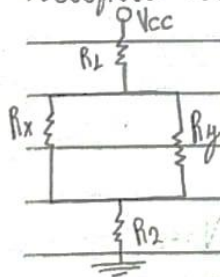
Utilizando $V_{máx}$ do potenciômetro (V_x alto e V_y baixo)



$$V_{RL\text{MÁX}} = 50[(V_{cc} - V_{Ry}) - (V_{cc} - V_{Ry} - V_{Rx})] = +50V_{Rx}$$

V_{cc} é fixo, logo $V_{Rx} = V_{Ry} = V_{cc}$
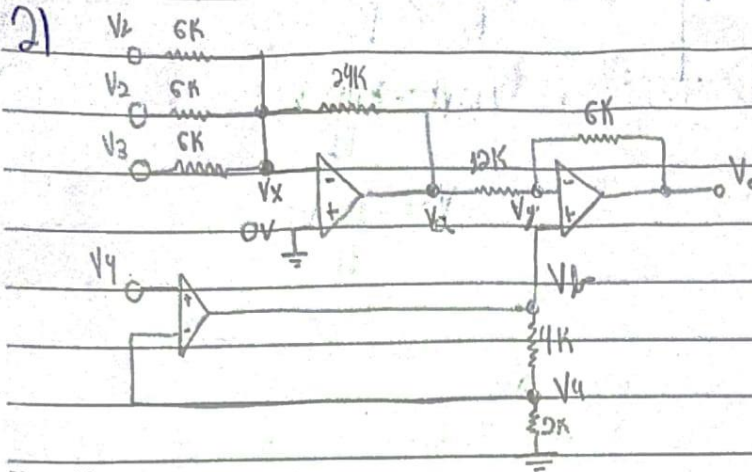
$$\therefore \Delta V_{RL} = \pm 50V_{cc}, \quad V_{MÁX} = +50V_{cc}, \quad V_{MÍN} = -50V_{cc}$$



No. V_x

$$\frac{V_x - V_1}{6K} + \frac{V_x - V_2}{6K} + \frac{V_x - V_3}{6K} + \frac{V_x - V_a}{24} = 0 \quad V_x = 0$$

$$\frac{V_a}{24} = -\frac{(V_1 + V_2 + V_3)}{6}$$

$$V_a = -4(V_1 + V_2 + V_3)$$

No. V_y

$$\frac{V_4 - V_y}{4K} + \frac{V_4}{2K} = 0$$

$$3V_4 - V_y = 0$$

$$V_y = 3V_4$$

No. V_y

$$\frac{V_y - V_a}{12K} + \frac{V_y - V_o}{6K} = 0$$

$$3V_y - V_a - 2V_o = 0$$


$$V_y = \frac{V_a + 2V_o}{3}$$

Como $V_y = V_r$

$$3V_4 = \frac{V_a + 2V_o}{3}$$

$$V_o = 9V_4 + 4(V_1 + V_2 + V_3) = \frac{9V_4 + 2(V_1 + V_2 + V_3)}{2}$$

3)

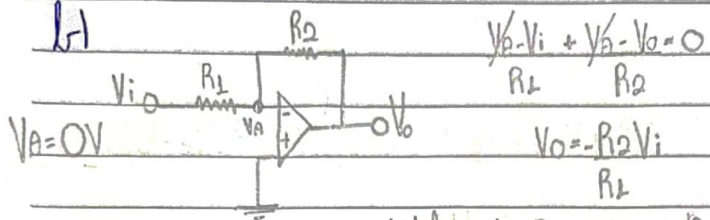

$V_A = 0V$


$$\frac{V_i - V_A}{R_1} + \frac{V_A - V_o}{R_2} = 0$$

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

Utilizando $R_2 = 12K$ e $R_1 = 1K$

$$V_o = -12V_i$$

a)

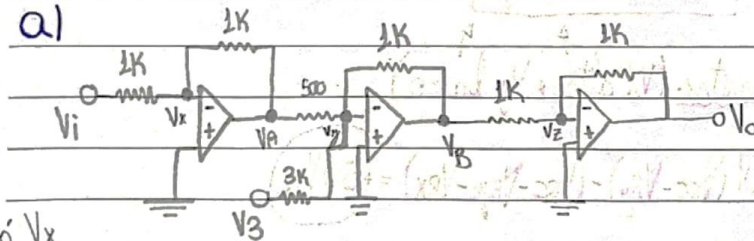

No V_x

$$\frac{V_x - V_i}{1K} + \frac{V_x - V_A}{1K} = 0$$

$$V_A = -V_i$$

No V_B

$$\frac{V_B - V_A}{1K} + \frac{V_B - V_3}{3K} + \frac{V_B - V_B}{1K} = 0$$

$$V_B = -\frac{2V_A + V_3}{3}$$


No V_z

$$\frac{V_z - V_B}{1K} + \frac{V_z - V_o}{1K} = 0$$

$$V_o = -V_B = \frac{2V_A + V_3}{3} = -\frac{2V_i + V_3}{3}$$

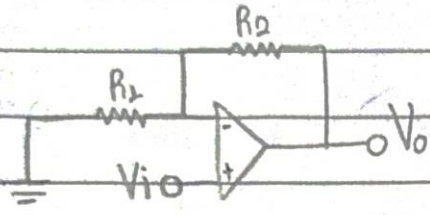c) $V_o = 9,6V$, $V_i = ?$

$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow V_o = V_i \left[1 + \frac{R_2}{R_1} \right] \Rightarrow V_i = \frac{V_o}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$



Supondo $R_2 = 2K$ e $R_1 = 1K$

$$V_i = 3,2V$$