

<b>Diodos:</b>	1N4007
<b>Resistor:</b>	965 Ohms
<b>Transformador Tensão Eficaz:</b>	18V

<b>Capacitor 1:</b>	47uF
<b>Capacitor 2:</b>	470uF
<b>Capacitor 3:</b>	1000uF

Tensão					
Capacitor	Máxima	Mínima	Média	Eficaz	Pico a Pico
	16,49316	-7,12589E-07	10,48965	11,66231344	16,49316071
47uF	16,54524	12,58442	14,56483	14,56483	3,96082
470uF	16,45812	15,94252	16,20032	16,20032	0,5156
1000uF	16,40334	16,15744	16,28039	16,28039	0,2459